

Tutorial-5

1) - Common Emitter

$$h_{ie} = 10 \times 10^{-4}, h_{re} = 1 \text{ k}\Omega, h_{fe} = 50$$

$$h_{oe} = 100 \mu\text{mhos}, R_L = 1 \text{ k}\Omega, R_S = 1 \text{ k}\Omega$$

$$i) - R_I = h_{ie} - \frac{h_{re} \times h_{re}}{h_{oe} \times \frac{1}{R_L}} = \frac{10^3 - 50 \times 10^{-3}}{10^4 + \frac{1}{10^3}}$$

$$\Rightarrow R_I = \underline{954.55 \Omega}$$

$$ii) - Y_o = h_{oe} - \frac{h_{re} \times h_{re}}{h_{ie} + R_S}$$

$$\Rightarrow Y_o = 5 \times 10^{-5} \text{ mhos}$$

$$\Rightarrow R_o = \frac{1}{Y_o} = \underline{20 \text{ k}\Omega}$$

iii) - Current gain

$$A_I = \frac{-h_{fe}}{1 + h_{oe} \times R_L} = \frac{-50}{1 + (10^{-4} \times 10^3)} \Rightarrow A_I = \underline{-45.45}$$

Voltage gain

$$A_v = \frac{A_I R_L}{R_I} = \underline{47.61}$$

$$\text{approx } A_v = \frac{-h_{fe} R_L}{h_{ie}}$$

$$\frac{A_o R_{ie}}{R_S + R_{ie}} = \underline{-22.8}$$

2) - Given, CE configuration

$$h_{ie} = 1.1 \text{ k}\Omega, h_{re} = 2.5 \times 10^{-4}, h_{fe} = 50, h_{oe} = 25 \mu\text{siemens}$$

$$r_s = r_L = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_I = \frac{1.1 \times 10^3 - 50 \times 2.5 \times 10^{-4}}{25 \times 10^{-6} + \frac{1}{10^3}}$$

$$\text{Current Gain, } A_I = \frac{-50}{1 + 25 \times 10^{-6} \times 10^3}$$

$$= \underline{-48.78}$$

$$\Rightarrow R_I = \underline{1087.805 \Omega}$$

Voltage gain

$$A_v = \frac{-48.78 \times 10^3}{1087.805} = -44.84$$

3) - CE transistor amplifier

$$R_c = 4k\Omega, R_g = 40k\Omega, R_s = 10k\Omega, h_{fe} = 50, h_{re} \approx 0, h_{oe} \approx 0 \\ \text{and } h_{ie} = 1100\Omega$$

Voltage Gain $\rightarrow ?$

$$\text{Current Gain, } A_I = \frac{-h_{fe}}{1+0+0} = -50$$

$$R_L = R_c = 4k\Omega$$

$$R_I = h_{ie} - 0 = 1100\Omega$$

$$\Rightarrow A_v = \frac{-50 \times 4 \times 10^3}{1100} = -181.81$$

$$R_o = \frac{1}{Y_o} = \frac{1}{h_{oe} - \frac{h_{fe} h_{re}}{h_{ie} + R_s}} = \infty$$

4) - Common base amplifier

$$h_{ib} = 28\Omega, h_{fb} = -0.98, h_{rb} = 5 \times 10^{-4}, h_{ob} = 0.34 \times 10^{-6}S \\ R_L = 1.2k\Omega, R_s = 0$$

$$R_I = h_{ib} - \frac{h_{fb} h_{rb}}{h_{ob} + \frac{1}{R_L}} = 28 - \frac{(-0.98 \times 5 \times 10^{-4})}{0.34 \times 10^{-6} + \frac{1}{1.2 \times 10^3}}$$

$$R_I = 0.587 = \underline{\underline{28.587\Omega}}$$

$$R_o = \frac{1}{Y_o} = \frac{1}{h_{ob} - \frac{h_{fb} h_{rb}}{h_{ib} + R_s}} = \frac{1}{1.784 \times 10^{-5}} \approx \underline{\underline{56k\Omega}}$$

Current Gain

$$A_I = \frac{-h_{fe}}{1 + h_{fe} R_L} = \frac{-(-0.98)}{1 + 0.34 \times 10^6 \times 1.2 \times 10^3}$$

$$A_I \approx 0.98$$

Voltage Gain

$$A_v = \frac{A_I \times R_L}{R_i} = \underline{\underline{41.12}}$$